

# Architettura degli Elaboratori - SIS

a cura di Tinazzi Camillo VR459920 e Pasetto Michele VR495361

## Descrizione

Il sistema deve gestire l'accesso dei mezzi ad un parcheggio. Il parcheggio, dotato di 2 sbarre, una per l'ingresso dei veicoli ed una per l'uscita del veicolo, è suddiviso in 3 zone, da qui in poi definite A,B,C rispettivamente con una capienza di 31, 31 e 24 posti.

## Requisiti

Tratto dal testo dell'elaborato:

Si progetti un dispositivo per la gestione di un parcheggio con ingresso/uscita automatizzati.

Il parcheggio è suddiviso in 3 settori: i settori A e B hanno 31 posti macchina ciascuno, mentre il settore C ha 24 posti macchina. Al momento dell'ingresso l'utente deve dichiarare in quale settore vuole parcheggiare, analogamente al momento dell'uscita l'utente deve dichiarare da quale settore proviene.

Il parcheggio rimane libero durante la notte, permettendo a tutte le macchine di entrare e uscire a piacimento. La mattina il dispositivo viene attivato manualmente da un operatore inserendo la sequenza di 5 bit 11111. Al ciclo successivo il sistema attende l'inserimento del numero di automobili presenti nel settore A (sempre in 5 bit) e ne memorizza il valore. Nei due cicli successivi avviene lo stesso per i settori B e C. Nel caso in cui il valore inserito superi il numero di posti macchina nel relativo settore si considerino tutti i posti occupati.

A partire dal quarto ciclo di clock il sistema inizia il suo funzionamento autonomo. Ad ogni ciclo un utente si avvicina alla posizione di ingresso o uscita e preme un pulsante relativo al settore in cui intende parcheggiare. Il circuito ha 2 ingressi definiti nel seguente ordine:

- IN/OUT [2 bit]: se l'utente è in ingresso il sistema riceve in input la codifica 01, nel caso sia in uscita riceve la codifica 10. Codifiche 00 e 11 vanno interpretate come anomalie di sistema e quella richiesta va ignorata (ovvero non va aperta alcuna sbarra).
- SECTOR [3 bit]: i settori sono indicati con codifica one-hot, ovvero una stringa di 3 bit in cui uno solo assume valore 1 e tutti gli altri 0. La codifica sarà pertanto 100-A, 010-B, 001-C. Codifiche diverse da queste vanno interpretate come errori di inserimento e la richiesta va ignorata.

Ad ogni richiesta il dispositivo risponde aprendo una sbarra e aggiornando lo stato dei posti liberi nei vari settori. Se un utente chiede di occupare un settore già completo il sistema non deve aprire alcuna sbarra.

Il circuito deve avere 3 output che devono seguire il seguente ordine:

- SETTORE\_NON\_VALIDO [1 bit]: se il settore inserito non è valido questo bit deve essere alzato.
- SBARRA\_(IN/OUT) [1 bit]: questo bit assume valore 0 se la sbarra è chiusa, 1 se viene aperta. La sbarra rimane aperta per un solo ciclo di clock, dopo di che viene richiusa (anche se la richiesta al ciclo successivo è invalida)

- SECTOR\_(A/B/C) [1 bit a settore]: questo bit assume valore 1 se tutti i posti macchina nel settore sono occupati, 0 se ci sono ancora posti liberi.


Il dispositivo si spegne quando riceve la sequenza 00000 in input.

Nel caso in cui venga inserito un settore non valido la sbarra deve rimanere chiusa. Anche in questo caso, i valori dei settori devono comunque essere riportati rispetto alla loro situazione attuale.

## Scelte di implementazione

- 5 stati per l'STG:
  - **SLEEP** : lo stato in cui il sistema è spento. L'output rimane 011000 (sbarre alzate). Input 11111 per entrare nel nuovo stato "A"
  - **A, B, C** : gli stati sequenziali di inserimento, l'input in ogni stato viene salvato nel relativo registro, controllando che i valori siano coerenti con i posti massimi per ogni parcheggio. Dopo "C", prosegue nello stato di "Awake"
  - **AWAKE** : lo stato in cui il sistema è completamente attivo, l'input deve essere formattato come standard: 2 bit per l'ingresso od uscita (one hot) e 3 bit per la selezione del settore (one hot), tutti gli altri stati risultano in errore, mantenendo le sbarre chiuse ed il primo bit di output a 1 (bit di invalidità dell'input). L'input 00000 spegne il programma, tornando nello stato "Sleep"
- Il testo dell'elaborato cita: *'La sbarra rimane aperta per un solo ciclo di clock, dopo di che viene richiusa'*, non essendo il nostro circuito dotato di clock temporizzato (come ad esempio un quarzo), il clock è definito dall'inserimento di una nuova sequenza di input, pertanto la sbarra rimarrà sollevata fino all'inserimento di un nuovo input, che deciderà se sollevare nuovamente la sbarra o chiuderla


STG

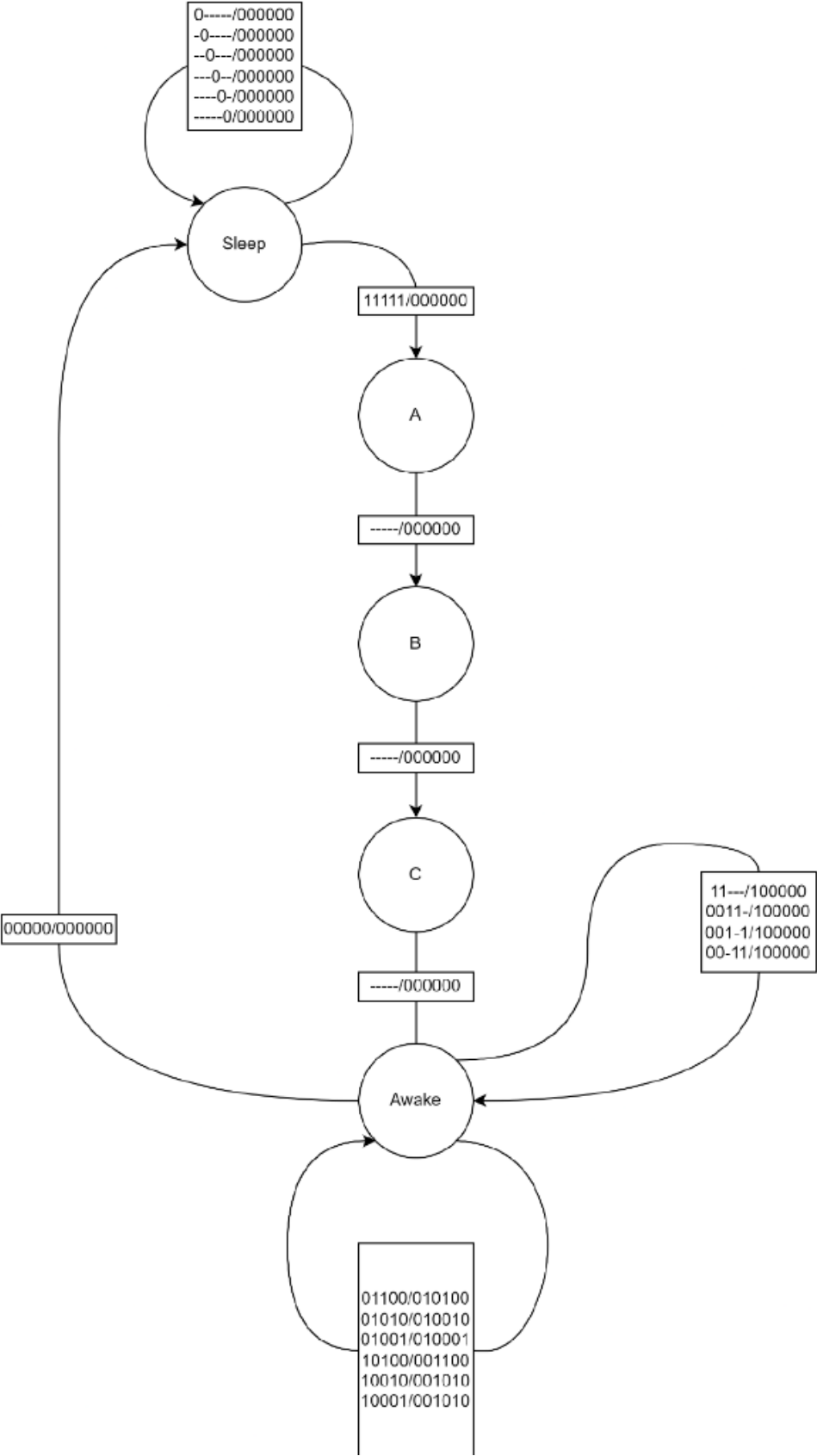

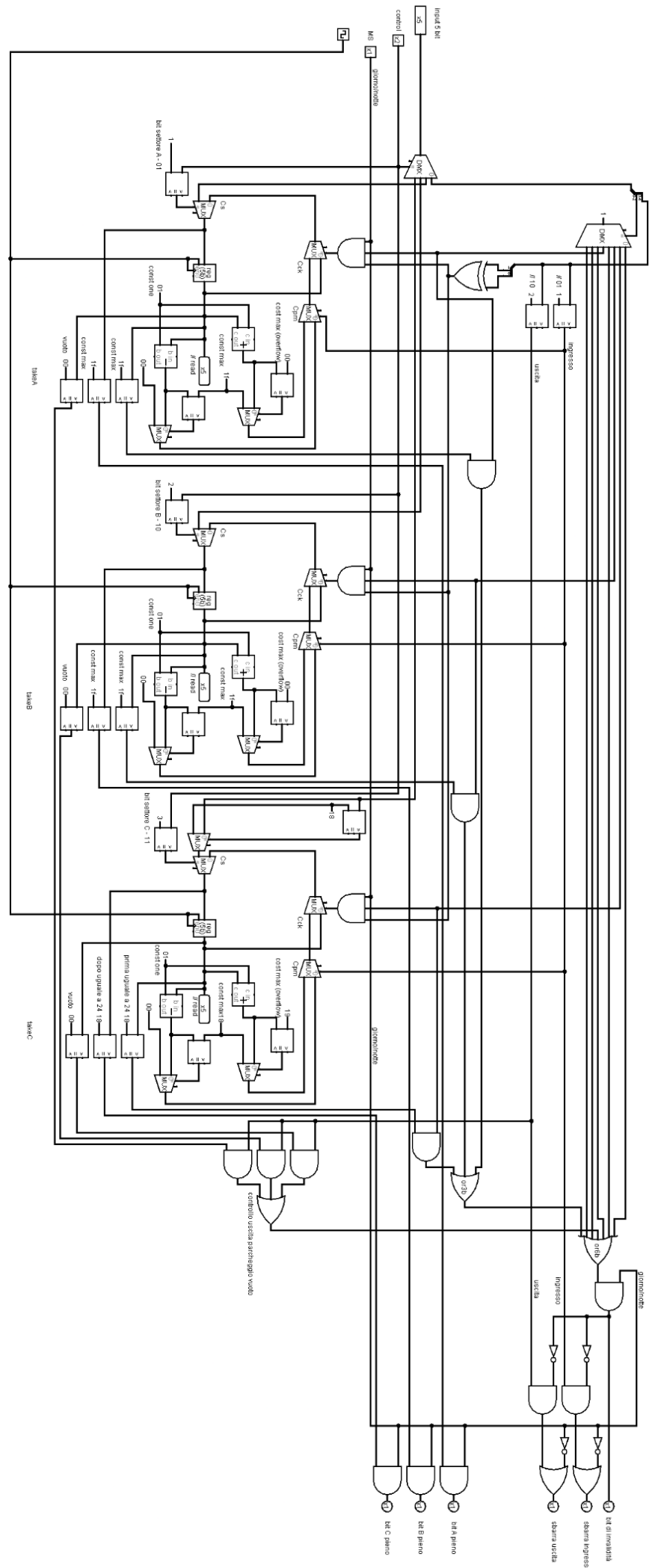
# DATAPATH

Per il disegno del datapath è stato utilizzato Logisim<sup>[1]</sup>, software gratuito per la progettazione di circuiti logici. Esso ci permette di testare il circuito prima di implementarlo su SIS. Alcune note per la corretta lettura del datapath:

- Tutte le costanti sono definite come valori esadecimali
- Il diagramma si legge da sinistra verso destra, gli input 5 bit, 2 bit, 1 bit, sono rispettivamente: l'input dell'utente, il controllo dello stato d'inserimento (01: A, 10: B, 11: C) ed il bit di controllo dell'accensione (1: acceso, ovvero stato di "Awake")



 

## COMPONENTI

I componenti nella cartella *sis/* vengono utilizzati per lo sviluppo dell'applicativo e sono riportati nel codice *blif*. Questa è una lista di tutti i componenti utilizzati e la loro funzione:

- **And**: porta logica "AND"
- **Awc**: (AwaitController) componente per controllare se si è nello stato awake (controlla se i tre bit in ingresso sono uguali a 100)
- **Ccont**: (C Controllo) converte i 5 bit in ingresso in 1 1 0 0 0 se maggiori altrimenti restituisce i bit in ingresso
- **CK**: (Check) porta XOR e porta AND messe in serie - usata per controllo se l'utente sta entrando in un settore
- **Demulti1b**: un demultiplexer ad 4 uscite da un bit regolato da 2 bit
- **Demulti5b**: 5 Demulti1b messi insieme per formare un demultiplexer a 4 uscite da 5 bit regolato da 2 bit
- **Demulti8b**: un demultiplexer ad 8 uscite monobit regolato da 3 bit
- **Diff1b**: calcola la differenza fra due bit
- **Eq**: restituisce 1 se i due bit sono uguali
- **Eq2b**: eq ma su due bit
- **Giaf**: (Going In And Full) serie di porte and e or che descrivono l'ingresso di una vettura in uno spazio pieno
- **Goae**: (Going Out And Empty)
- **Minus1**: utilizzando Diff1b riceve 5 bit in entrata e ne restituisce il valore -1

- **Multi5b.blif**: un multiplexer con 2 entrate a 5 bit regolato da un bit
- **Not**: porta logica not
- **one**: rende costante il bit a 1
- **Or**: porta logica or
- **Or6b**: porta logica or a 6 bit
- **Plus1**: utilizzando Somma1b riceve 5 bit in entrata e ne restituisce il valore +1
- **reg1b**: registro a un bit
- **reg5b**: 5 registri a un bit
- **SbarraCK**: (Sbarra Controllo) condizioni per cui una sbarra si dovrebbe alzare (notte o direzione e settore)
- **Somma1b**: calcola la somma fra due bit
- **stampa**: riceve in input un valore e lo mette come output (usato per uscire dal loop del registro)
- **TakeA/B/C**: insieme di operazioni necessarie per la memorizzazione del numero di auto nel Settore A/B/C
- **Uguale0** : restituisce 1 se i 5 bit in ingresso sono 00000
- **Uguale24**: restituisce 1 se i 5 bit in ingresso sono 11000
- **Uguale25**: restituisce 1 se i 5 bit in ingresso sono 11000
- **Uguale31**: restituisce 1 se i 5 bit in ingresso sono 11111
- **xor**: porta logica xor
- **zero**: rende costante il bit a 0

## STATISTICHE ED OTTIMIZZAZIONE

Pre ottimizzazione:

- FSMD          pi= 5   po= 6   nodes=361   latches=18
- lits(sop)=1318

Dopo l'esecuzione delle operazioni di ottimizzazione:

source script.rugged

o simplify

fx

- FSMD          pi= 5   po= 6   nodes=132   latches=18
- lits(sop)= 522

## Reference

[1]: <http://www.cburch.com/logisim/>